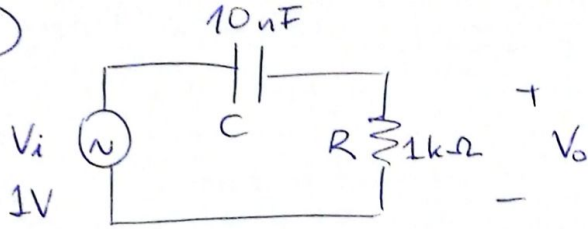


(5)



$$V_o = \frac{R}{R + \frac{1}{Cs}} V_i$$

$$H(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}} = \frac{s}{s + 10^5}$$

$$H(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{RCs}{RCs + 1} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$


$$H(s) = \frac{1}{1 + \frac{10^5}{s}}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{10^5}{j\omega}}$$


$$\rightarrow |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{\omega}\right)^2}}$$

Filte
passa-alt
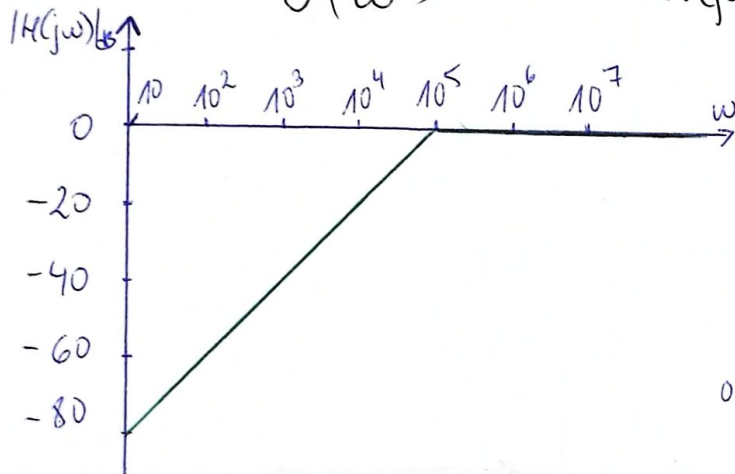
$$\angle H(j\omega) = \arctg\left(\frac{10^5}{\omega}\right)$$



$$|H(j\omega)|_{dB} = -20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{\omega}\right)^2}$$

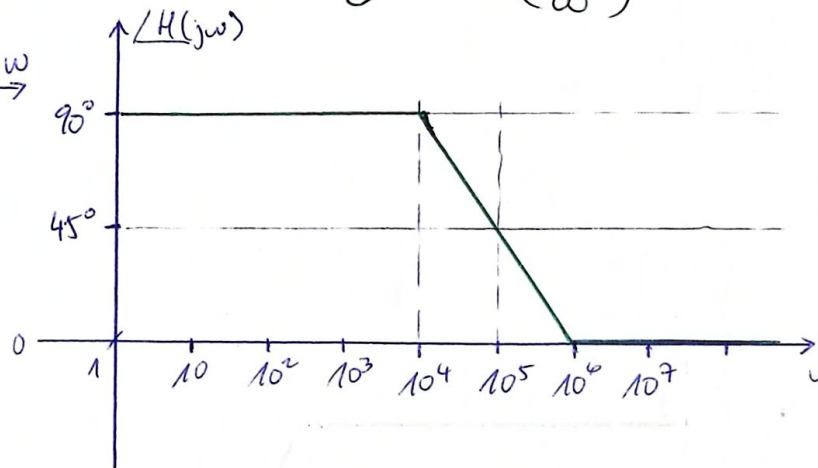

frequência de tal: $\omega_c = 10^5 \text{ rad/s} \rightarrow f_c = \frac{10^5}{2\pi} = 15,9 \text{ kHz}$

$$|H(j\omega_1)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{2\pi \cdot 10^3}\right)^2}} = 0,0627$$

$$|H(j\omega_2)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{2\pi \cdot 10^4}\right)^2}} = 0,532$$

$$|H(j\omega_3)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{2\pi \cdot 10^5}\right)^2}} = 0,9876$$

$$\omega_1 = 2\pi \cdot 10^3$$

$$\omega_2 = 2\pi \cdot 10^4$$

$$\omega_3 = 2\pi \cdot 10^5$$